
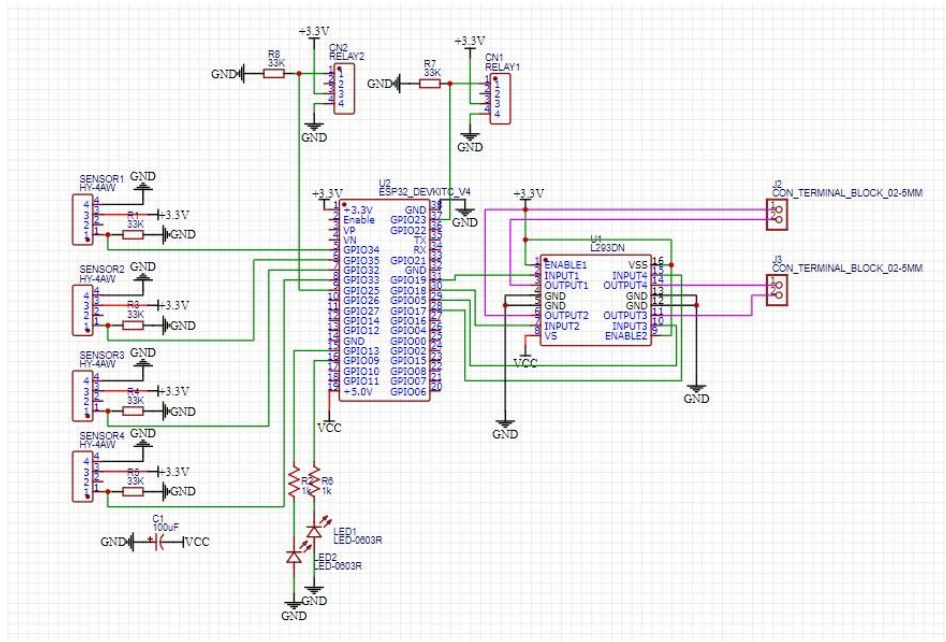


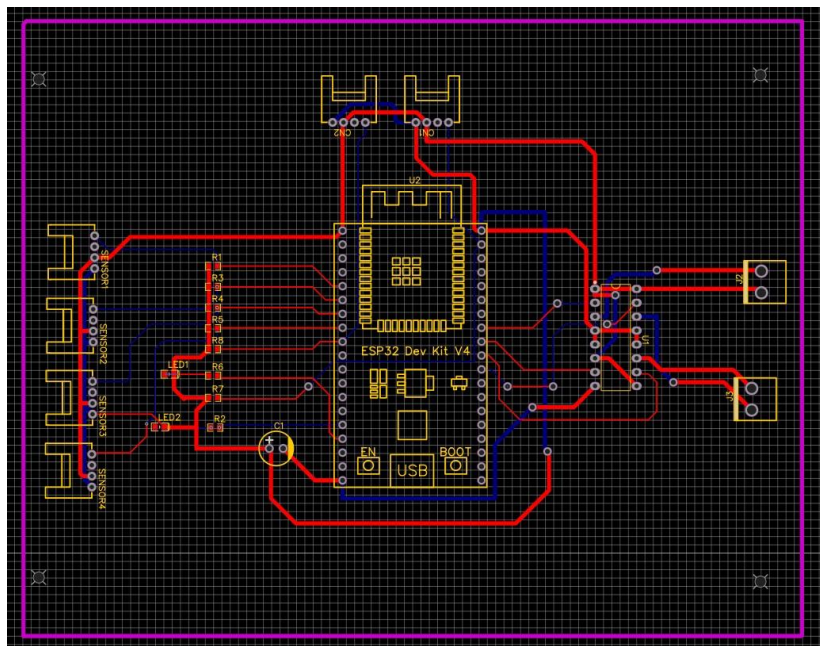
## Lab EasyEda: ออกแบบวงจร ESP32 Sensor & Actuator Board



ภาพ Schematic



ภาพ PCB

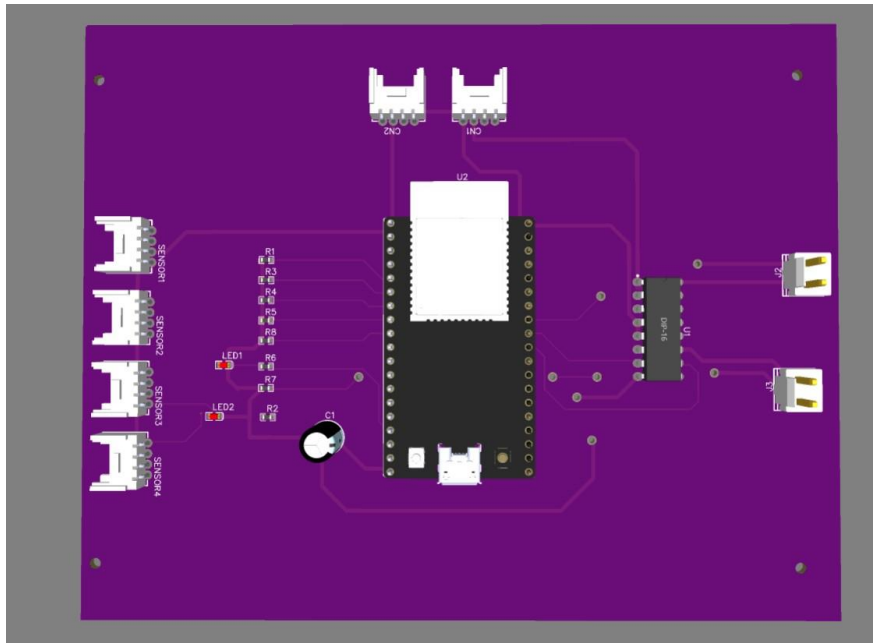

ภาพ 3D ของ PCB

จากการทำ lab จะเห็นได้ว่าความยากอยู่ตรงที่การต่อ Schematic และการโยงสายไฟบน PCB ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน